

# Modo de Uso do Teste do Mips Single Cycle

Grupo 4: Raphael Costa  
Frederico Curti  
Elisa Malzoni  
Bruna Kimura

## Como utilizar o projeto

Para ser possível ver o projeto em seu correto funcionamento foram feitas algumas alterações para mostrar no display de 7 segmentos os valores em alguns sinais no circuito.

A figura 1 mostra como se configura as chaves (switches) e botões (keys) utilizados.

 


figura 1 - SW e KEYS utilizadas da FPGA

 


figura 2 - mux que seleciona a próxima instrução a ser executada

O mux definido acima (figura 2) tem como entradas o PROXPC, que é a próxima instrução a ser executada, vinda normalmente do fluxo de dados e o valor dos switches 15~10, tendo seu seletor o switch 17 e sua saída ligada na entrada do registrador que armazena o PC. Assim, caso o switch 17 esteja em alta, o valor de entrada do PC será o endereço que o usuário colocar nos switches, caso contrário, será a próxima instrução a ser executada pelo PC+4 ou BEQ/JMP.

Os endereços criados pelo switch 15 ~ 10 são escritos em binário. Dessa forma, os switches em baixa representam '0' e os em alta '1'.

A KEY(3) reseta o registrador do PC, fazendo com que seu valor seja 0. Já a KEY(1) é responsável por passar para a próxima instrução do banco de instruções.

 


figura 3 - registrador que armazena os valores de entrada

Desta forma, a próxima instrução só será executada se, e somente se, o botão de enable seja pressionado para que o registrador assuma o valor da nova entrada.

# Tabela Switches vs Display

A tabela 1 abaixo mostra a relação entre os números gerados pelos switches de 3 à 0, com os valores mostrados pelos displays de 7 segmentos.

Por exemplo, caso queira checar o valor da saída ULA, basta fazer o número três em binário com os switches de 3 à 0 (0011), ou seja, SW0 e SW1 em alta e SW2 e SW3 em baixa. Os valores mostrados pelos display são os 32 bits da saída da ULA escritas em hexadecimal.

valor do SW (15~10)	HEX 0	HEX 1	HEX 2	HEX 3	HEX 4	UX HEX 5	HEX 6	HEX 7
0	INST (3~0)	INST (7~4)	INST (11~8)	INST (15~12)	INST (19~16)	INST (23~20)	INST (27~24)	INST (31~28)
1	DADO LIDO REG 1 (3~0)	DADO LIDO REG 1 (7~4)	DADO LIDO REG 1 (11~8)	DADO LIDO REG 1 (15~12)	DADO LIDO REG 1 (19~16)	DADO LIDO REG 1 (23~20)	DADO LIDO REG 1 (27~24)	DADO LIDO REG 1 (31~28)
2	DADO LIDO REG 2 (3~0)	DADO LIDO REG 2 (7~4)	DADO LIDO REG 2 (11~8)	DADO LIDO REG 2 (15~12)	DADO LIDO REG 2 (19~16)	DADO LIDO REG 2 (23~20)	DADO LIDO REG 2 (27~24)	DADO LIDO REG 2 (31~28)
3	ULA OUT (3~0)	ULA OUT (7~4)	ULA OUT (11~8)	ULA OUT (15~12)	ULA OUT (19~16)	ULA OUT (23~20)	ULA OUT (27~24)	ULA OUT (31~28)
4	-	-	-	-	MUX PC BEQ JMP	BEQ	HABILITA MEMÓRIA	ULActrl
5	MEM W (3~0)	MEM W (7~4)	MEM W (11~8)	MEM W (15~12)	MEM W (19~16)	MEM W (23~20)	MEM W (27~24)	MEM W (31~28)
6	MEM R (3~0)	MEM R (7~4)	MEM R (11~8)	MEM R (15~12)	MEM R (19~16)	MEM R (23~20)	MEM R (27~24)	MEM R (31~28)
7	ENDEREÇO (3~0)	ENDEREÇO (7~4)	ENDEREÇO (11~8)	ENDEREÇO (15~12)	ENDEREÇO (19~16)	ENDEREÇO (23~20)	ENDEREÇO (27~24)	ENDEREÇO (31~28)
8	PC OUT (3~0)	PC OUT (7~4)	PC OUT (11~8)	PC OUT (15~12)	PC OUT (19~16)	PC OUT (23~20)	PC OUT (27~24)	PC OUT (31~28)
9	PC+4 +Badd (3~0)	PC+4 +Badd (7~4)	PC+4 +Badd (11~8)	PC+4 +Badd (15~12)	PC+4 +Badd (19~16)	PC+4 +Badd (23~20)	PC+4 +Badd (27~24)	PC+4 +Badd (31~28)

